

Discussion 4

Yi-An Li


20180227

Outline

- More on noise .
 - Clarify on one side or two side , integral over ds or df
 - Decompose current noise source
 - Cascode
 - TIA noise example

Noise density

- One side or two side

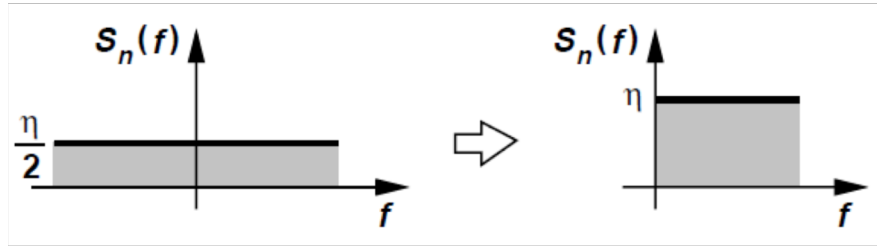

- $\int_{-\infty}^{\infty} 2kT(\dots)df = \int_0^{\infty} 4kT(\dots)df$




Noise Integration

- $\int_0^{\infty} \left| \frac{1}{1+s/\omega_0} \right|^2 ds \rightarrow \mathbf{x}$



- $\int_0^{\infty} \left| \frac{1}{1+s/\omega_0} \right|^2 df$
 $= \int_0^{\infty} \frac{1}{1^2 + (2\pi f/\omega_0)^2} df$
 $= \int_0^{\infty} \frac{1}{1^2 + u^2} du \frac{\omega_0}{2\pi} = \tan^{-1} u \Big|_0^{\infty} \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{\omega_0}{4}$

Noise with degeneration (I)
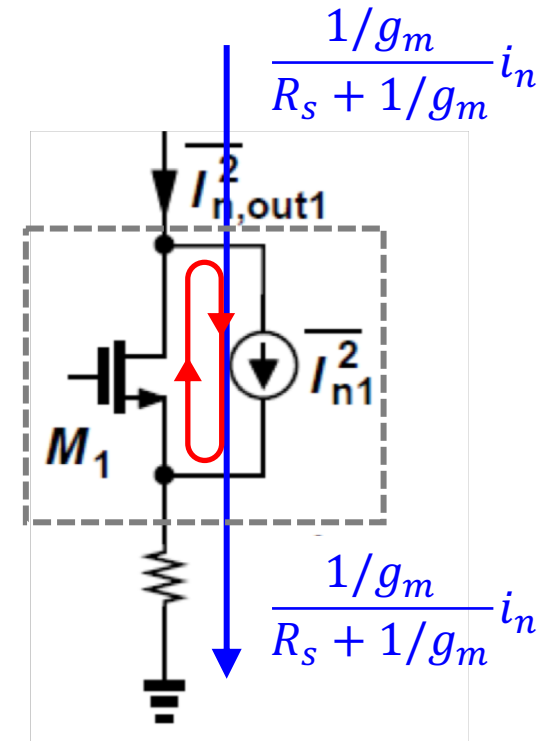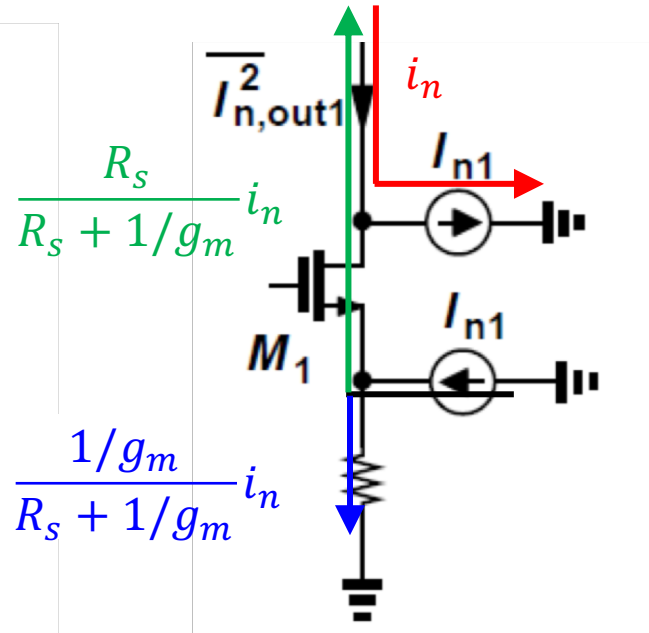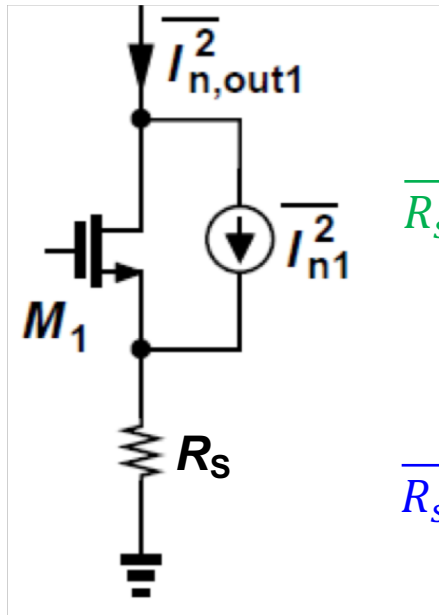
$$i_n - \frac{R_s}{R_s + 1/g_m} i_n = \frac{1/g_m}{R_s + 1/g_m} i_n$$




Noise with degeneration (II)

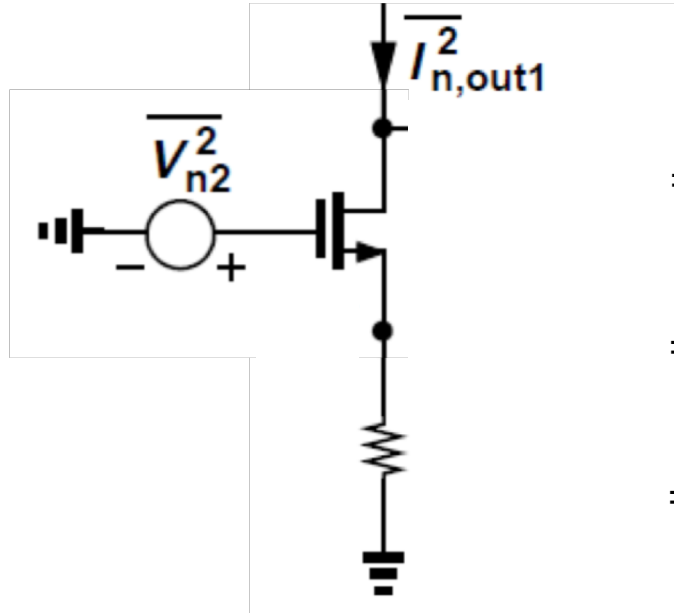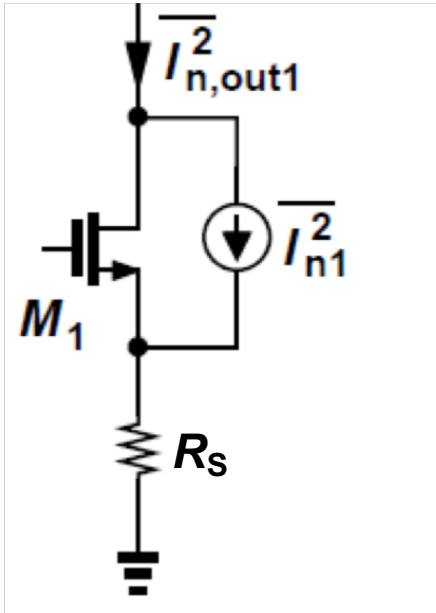

$$\begin{aligned} & \left(\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \right)^2 \overline{v_n^2} \\ &= \left(\frac{1}{R_S + 1/g_m} \right)^2 4kT\gamma/g_m \\ &= \left(\frac{1/g_m}{R_S + 1/g_m} \right)^2 4kT\gamma g_m \\ &= \left(\frac{1/g_m}{R_S + 1/g_m} \right)^2 \overline{i_n^2} \end{aligned}$$

Noise of R_F

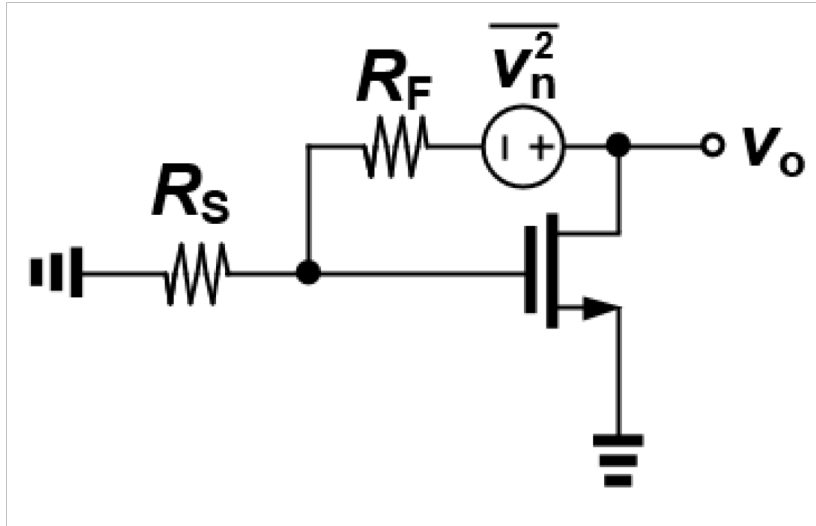


$$-(v_{n,o} - v_n) \frac{R_S}{R_S + R_F} g_m (R_S + R_F) = (v_{n,o} - v_n)$$

$$(1 + g_m R_S) v_{n,o} = (1 + g_m R_S) v_n$$

$$v_{n,o} = v_n$$

FB Noise

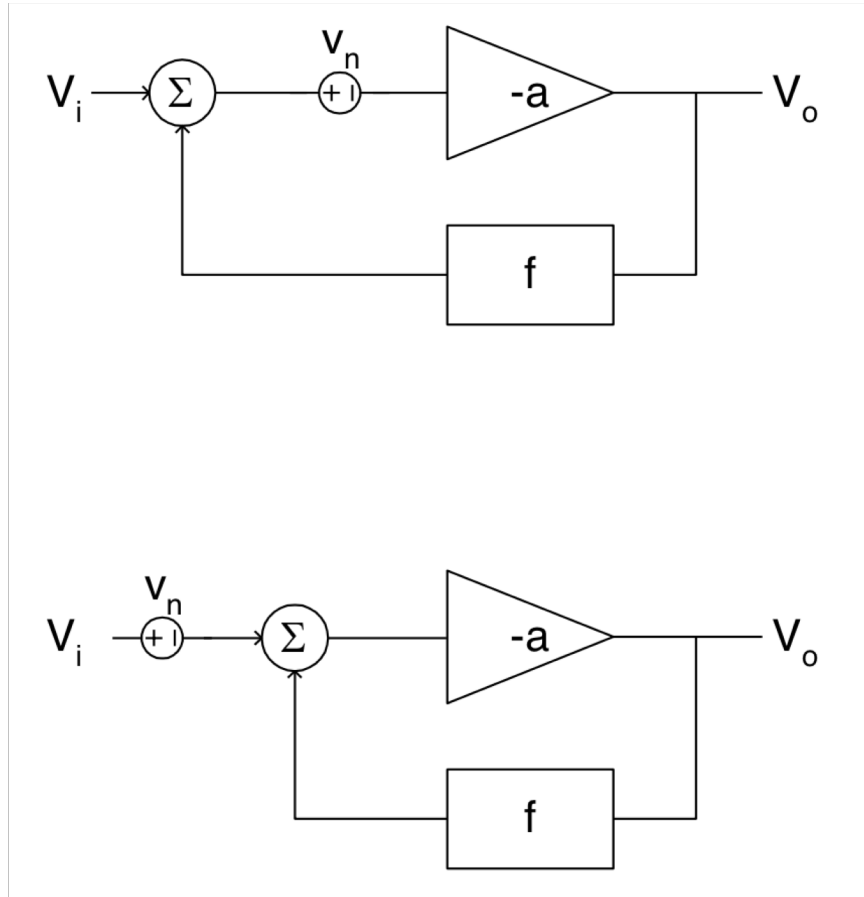


$$(V_i - fV_o - v_n)(-a) = V_o$$

$$V_o = (V_i - v_n) \frac{-a}{1 - af}$$


Input referred noise
open loop = closed loop

FB Noise

- Output noise of TIA

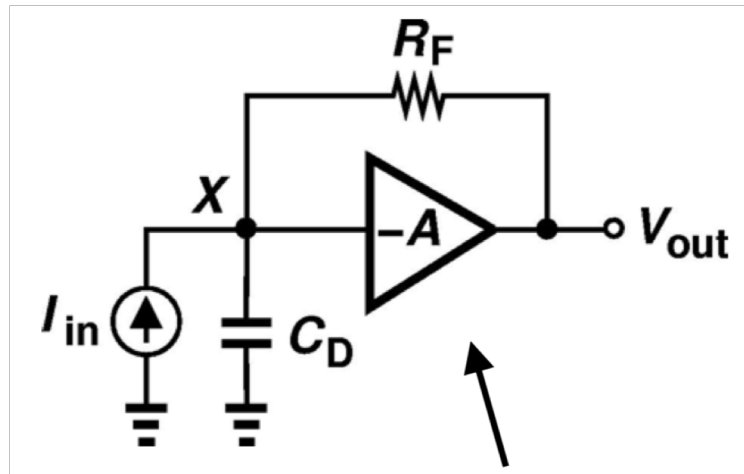


Ideal opamp

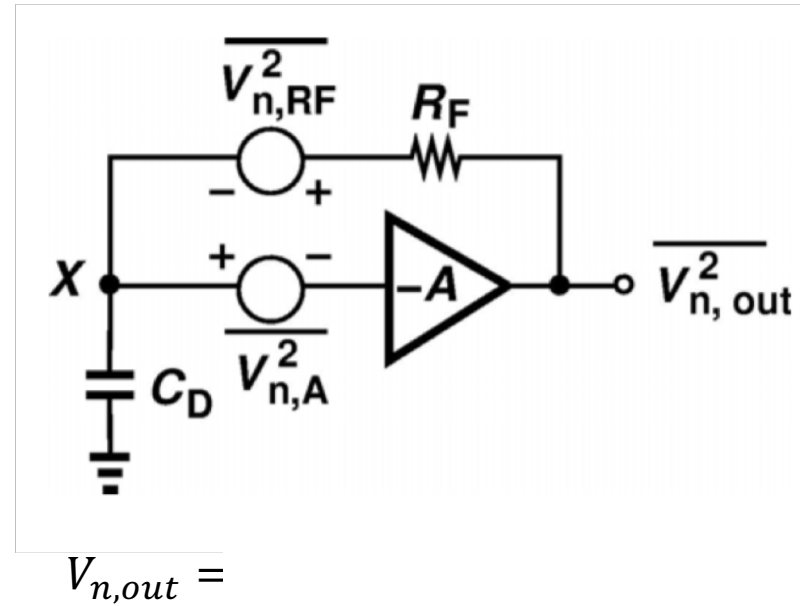

FB Noise


- Output noise of TIA

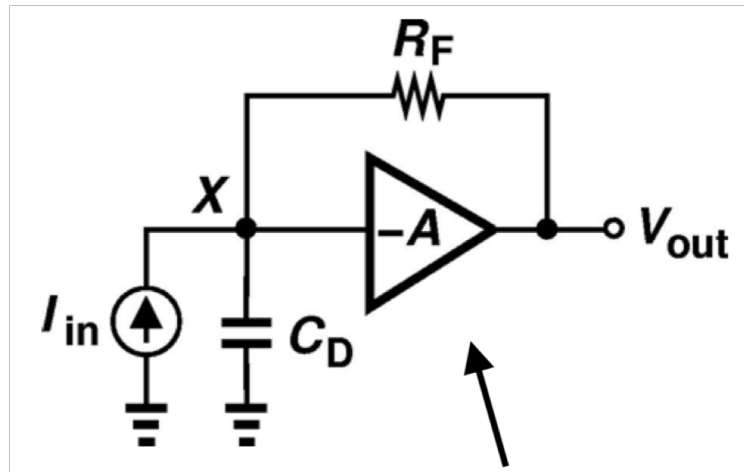

Ideal opamp

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = -\frac{A}{1+A} \frac{R_F}{1 + \frac{sR_F C_D}{1+A}}$$

$$i_{n,in}|_{open\ loop} = \frac{v_{n,RF}}{R_F} + \frac{v_{n,A}}{\frac{R_F}{1 + sR_F C_D}}$$

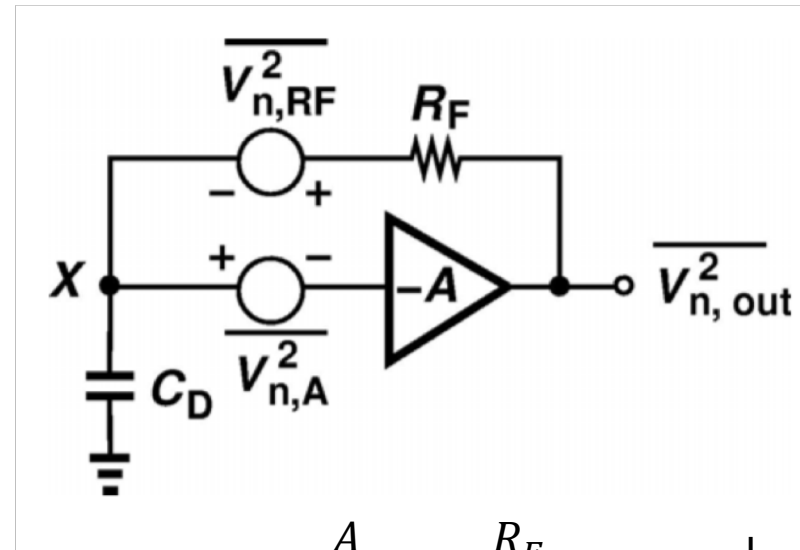

$$V_{n,out} = -\frac{A}{1+A} \frac{R_F}{1 + \frac{sR_F C_D}{1+A}} \cdot i_{n,in}|_{open\ loop}$$

$$= -\frac{A}{1+A} \frac{R_F}{1 + \frac{sR_F C_D}{1+A}} \cdot \frac{v_{n,RF} + v_{n,A}(1 + sR_F C_D)}{R_F}$$

$$= -\frac{v_{n,RF} + v_{n,A}(1 + sR_F C_D)}{\frac{A}{1+A} + \frac{sR_F C_D}{A}}$$